

LAB 1

Andrew Goldbaum

Daniel Delgado Acosta

Eric Duong

Group 3.

$$R_3 = 2.17 \Omega \text{ red yellow}$$

$$R_1 = 98.5 \Omega \text{ blue, berg}$$

$$R_2 = 500 \Omega \text{ orange}$$

$$R_1 + R_2 = 598 \text{ series}$$

$$R_1 + R_2 = 82.3 \text{ parallel}$$

$$I_1 = 0.05 \text{ Amos}$$

$$R_2 = 0.01 \text{ A}$$

$$I_1 + I_2 = 0.0083 \text{ A series}$$

$$I_1 + I_2 = 0.043 \text{ A parallel}$$

	Computed	MEASURE
I1	0.05	0.05
I2	0.01	0.01
I3	0.0083	0.0083
I4	0.043	0.043

Apply 5 volts to a diode in series

$$V_0 = .75 \text{ volts with } R_1$$

$$V_0 = .674 \text{ volts with } R_1 \text{ and } R_2$$

AND

1.

A	B	out
0v	0v	.62v
0v	5v	.62v
5v	0v	.791v
5v	5v	4.91v

OR

2

A	B	out
0v	0v	4.4v
0v	5v	4.36v
5v	0v	4.36v
5v	5v	4.4v