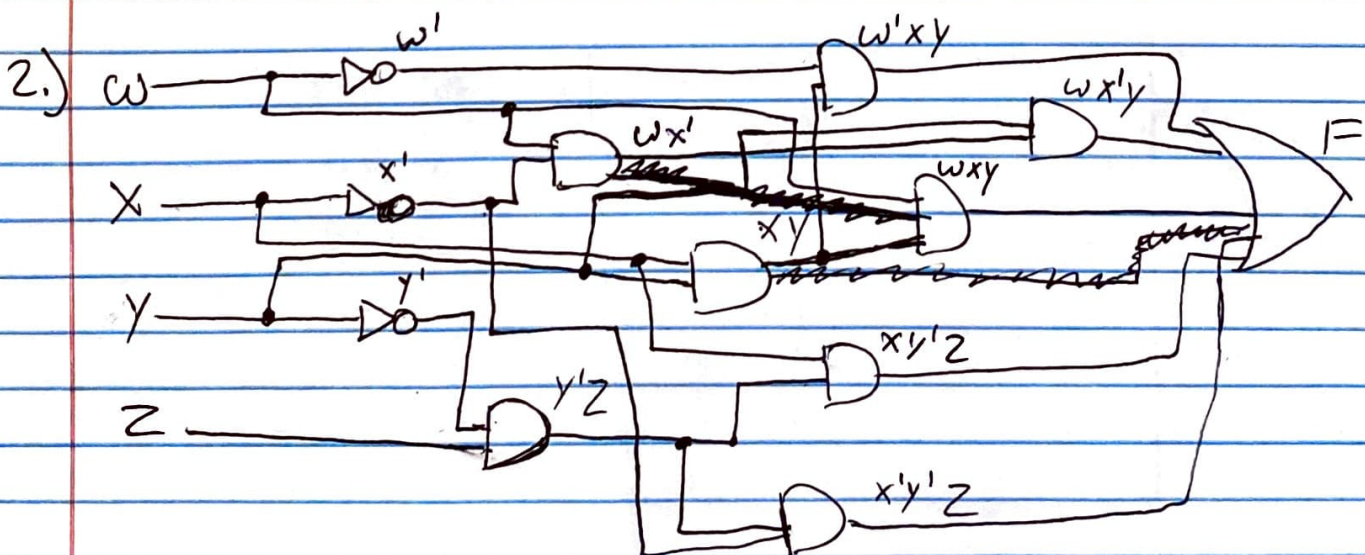


Lab 2

$$F = xy'z + x'y'z + w'xy + wx'y$$

1.) Truth Table


w	x	y	z	$xy'z$	$x'y'z$	$w'xy$	wxy	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1



3.) $F = xy'z + x'y'z + w'xy + wx'y + wxy$
 $\Rightarrow y'z(x+x') + xy(w'+w) + wx'y$
 $\Rightarrow \boxed{y'z + xy + wx'y}$

4.) Truth Table

w	x	y	z	y'z	xy	wx'y	F
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1

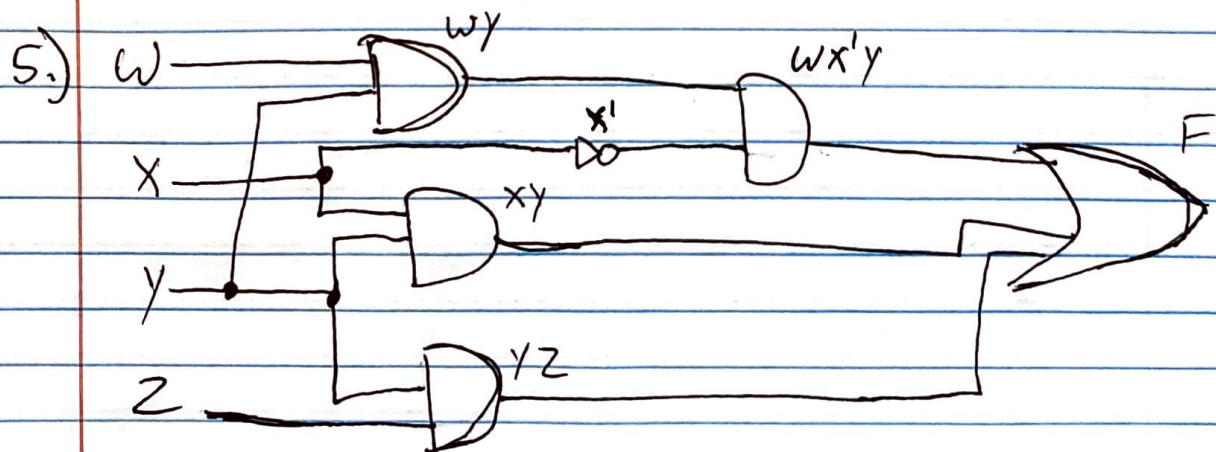

The number of Not gates reduced to 1 from 3
 The number of And gates reduced to 4 from 8